
# 1、课后习题: 5.3、5.4、5.5。

5.3 作"101"序列检测器的状态图。该同步时序电路有一个输入 x,一个输出 Z,对应于输入序列"101"的最后一个 1,输出 Z=1,其他情况总是 0.

(1) "101"序列可以重叠,例如:

x:010101101


#### Z:000101001

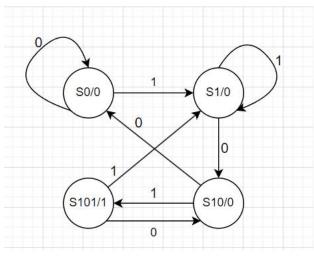

#### (2) "101" 不重叠, 例如:

x:010101101

#### Z:000100001

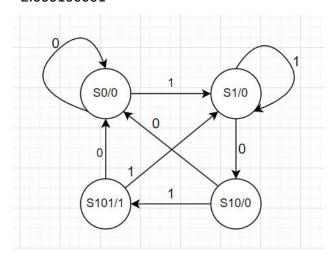

5.4 化简(a)、(b)所示原始状态表。

| у х | 0   | 1   |
|-----|-----|-----|
| Α   | B/0 | A/1 |
| В   | C/0 | A/0 |
| С   | C/0 | B/0 |
| D   | E/0 | D/1 |
| E   | C/0 | D/0 |

| $y 	 x_2 x_1$ | 00  | 01  | 11  |
|---------------|-----|-----|-----|
| А             | D/1 | C/0 | E/1 |
| В             | D/0 | E/0 | C/1 |
| С             | A/0 | E/0 | B/1 |
| D             | A/1 | B/0 | E/1 |
| E             | A/1 | C/0 | B/1 |

(b)

# 化简(a):

根据原始状态表得出隐含表:

| В | Х  |    |    |   |
|---|----|----|----|---|
| С | X  | AB |    |   |
| D | BE | Х  | Х  |   |
| E | Х  | AD | BD | X |
|   | А  | В  | С  | D |

等效对: (A,D),(B,E)

 $\diamondsuit$ (A,D) $\rightarrow$ A', (B,E) $\rightarrow$ B', C $\rightarrow$ C'

| y  | 0    | 1    |
|----|------|------|
| A' | B'/0 | A'/1 |
| В' | C'/0 | A'/0 |
| C' | C'/0 | B'/0 |

# 化简(b):

根据原始状态表得出隐含表:

| В | Х  |    |   |    |
|---|----|----|---|----|
| С | X  | AD |   |    |
| D | ВС | Х  | Х |    |
| E | AD | Х  | Х | ВС |
|   | BE |    |   | BE |
|   | А  | В  | С | D  |

等效对: (A,D),(B,C)

 $(A,D) \rightarrow A', (B,C) \rightarrow B', E=C'$ 

| $\mathbf{y}$ $\mathbf{x}_2 \mathbf{x}_1$ | 00   | 01   | 11   |
|--|------|------|------|
| A'                                       | A'/1 | B'/0 | C'/1 |
| B'                                       | A'/0 | C'/0 | B'/1 |
| C'                                       | A'/1 | B'/0 | B'/1 |

# 5.5 化简(a)、(b)所示不完全确定的原始状态表。

| S | 0   | 1   |
|---|-----|-----|
| Α | B/d | C/0 |

| В | D/1 | E/d |
|---|-----|-----|
| С | d/d | E/1 |
| D | A/0 | C/d |
| E | B/1 | C/d |
|   | (a) |     |

|               | , - | •   |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| $y 	 x_2 x_1$ | 00  | 01  | 11  | 10  |
| 1             | 1/0 | d/d | 2/1 | 3/0 |
| 2             | d/d | 4/0 | 5/1 | 2/0 |
| 3             | 1/0 | d/d | 2/1 | 1/0 |
| 4             | 3/0 | 4/0 | 5/1 | 4/0 |
| 5             | 6/1 | 1/0 | 2/1 | d/d |
| 6             | 5/1 | 3/0 | d/d | 2/0 |

(b)

# 化简(a):

根据原始状态表得出隐含表:

| В | BD |    |    |   |
|---|----|----|----|---|
|   | CE |    |    |   |
| С | X  | √  |    |   |
| D | AB | X  | CE |   |
| Е | √  | BD | √  | Х |
|   |    | CE |    |   |
|   | Α  | В  | С  | D |

相容对有: (A,E),(B,C),(C,D),(C,E)

 $\diamondsuit$ (A,E) $\rightarrow$ A', (B,C) $\rightarrow$ B', (C,D)=C',(C,E) $\rightarrow$ D'

| S x | 0    | 1    |
|-----|------|------|
| A'  | B'/1 | C'/0 |
| В'  | C'/1 | A'/1 |
| C'  | A'/0 | B'/d |

# 化简(b):

|   | 24 | √  | 14 |   |  |
|---|----|----|----|---|--|
|   | 24 | √  | 14 |   |  |
| 4 | 13 | ,  | 13 |   |  |
| 4 | 12 | 25 | 12 | 1 |  |
|   |    | 25 |    |   |  |
| 3 | √  | 12 |    |   |  |
|   | 25 |    |    |   |  |
| 2 | 23 |    |    |   |  |

相容对有: (1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(5,6)

 $\diamondsuit$ (1,2,3,4) $\to$ A', (2,5,6) $\to$ B'

| y $x_2x_1$ | 00   | 01   | 11   | 10   |
|------------|------|------|------|------|
| A'         | A'/0 | A'/0 | B'/1 | A'/0 |
| B'         | B'/1 | A'/0 | B'/1 | B'/0 |

#### 2、如何用数字电路实现超越函数计算,学习 CORDIC 算法。

一种有效的用数字电路实现超越函数计算的方法是 CORDIC 算法。它是一种简单而高效的算法,可以用来计算三角函数等超越函数,通常每迭代一次就可以得到一位的精度。CORDIC 算法的核心思想是用一系列固定角度的旋转来逼近目标角度,其基本理论基础是矢量旋转公式,即矢量(x,y)顺时针旋转 $\theta$ 之后,得到的矢量(x',y')满足  $x'=x\cos\theta+y\sin\theta,y'=y\cos\theta-x\sin\theta$ 。该算法有两种模式,旋转模式从矢量(0,1) 开始通过不断旋转逼近角度 $\theta$ ,从而得到坐标(x,y)以计算 $\theta$ 的三角函数值,矢量模式从(x,y) 始通过不断旋转逼近(1,0),从而得到角度 $\theta$ ,用于求取反三角函数值。CORDIC 算法的特点是只需要加减、移位和查表操作,因此适宜在没有硬件乘法器的情况下使用。